

Trabalho prático de Arquitetura de Computadores

Professor Eliseu César Miguel

Autor do Texto: Fernando Carvalho da Silva Coelho [fccoelho@dcc.ufmg.br]

Implementação de um processador

1. Introdução

Neste trabalho, o objetivo é a implementação de um processador multiciclo de 16 bits com instruções de tamanho fixo, com capacidade de fazer operações aritméticas simples e com apenas 8 registradores.

Dessa forma, para implementar esse processador, deverá ser utilizada a linguagem de descrição de Hardware (HDL) Verilog, cuja utilização é comum nos projetos envolvendo desenvolvimento de hardware.

Assim, o aluno terá a oportunidade de aprender a utilizar ferramentas comuns para esse propósito, além de entrar em contato com o processo de desenvolvimento de um processador simples, que reforçará os conteúdos vistos na disciplina de Organização de Computadores I.

2. Descrição do processador

O processador a ser implementado sempre executa uma instrução a cada intervalo de 4 ciclos de clock, possui 8 registradores de 16 bits e uma unidade lógica aritmética (ALU) capaz de fazer operações de soma e subtração. Dessa forma, todas as instruções, devem estar prontas na entrada de dados, exatamente ao final dos 4 ciclos de clock necessários para a execução de uma instrução.

As instruções reconhecidas pelo processador, estão descritas na Tabela 1.

Operação	Código	Função realizada	Explicação
rep Rx, Ry	111	$Rx \leftarrow [Ry]$	R eplaces Rx with Ry
ldi Rx, #D	101	$Rx \leftarrow D$	L oads i mmEDIATE #D in register Rx
add Rx, Ry	000	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$	A dds Rx and Ry and stores in Rx
sub Rx, Ry	001	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$	S ubtracts Rx and Ry and stores the result in Rx
nan Rx, Ry	010	$Rx \leftarrow [Rx] \sim \& [Ry]$	Rx n and Ry and stores in Rx
out Rx	100	[Rx]	O utputs Rx in the Bus

Tabela 1

Essas instruções podem ser divididas em três formatos distintos:

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	02	01	00
I	I	I	X	X	X	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-
I	I	I	X	X	X	D	D	D	D	D	D	D	D	D
I	I	I	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nessa representação I define os campos de instrução, X e Y os registradores envolvidos nas operações e D representa os bits de uma constante associada à instrução (imediato).

2.1. Exemplo de programa

Na Tabela 2, está um exemplo de programa reconhecido pelo processador, em que são carregados dois valores e a diferença é armazenada no registrador r0 e em seguida o resultado sai pelo Bus.

Tempo (Clocks)	Assembly	Versão binária
----------------	----------	----------------

0	ldi r0, #28	101 000 0000011100
4	ldi r1, #10	101 001 0000001010
8	sub r0, r1	001 000 001 0000000
12	out r0	100 000 0000000000

Tabela 2: Exemplo de programa

2.2. Caminho de dados

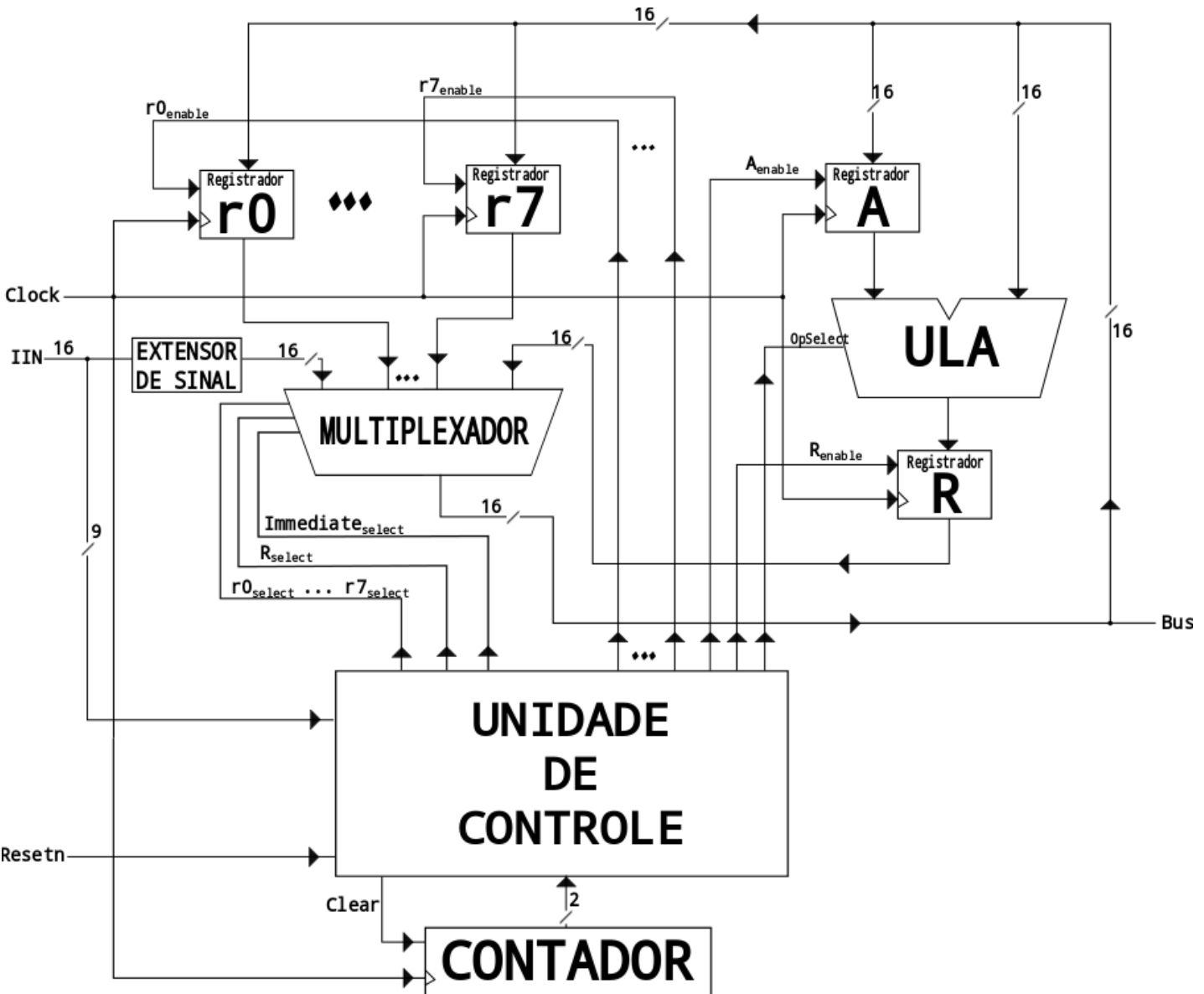


Figura 1: Representação esquemática da arquitetura do processador.

A partir desse caminho de dados, para a execução das instruções definidas na seção 2, são necessários os seguintes ciclos:

Primeiro ciclo: a instrução vinda do IIN entrará na UNIDADE DE CONTROLE, para que possa ser decodificada, ou seja, nesse ciclo, o processador descobre qual instrução será executada.

Segundo ciclo: ocorre a seleção do primeiro operando da instrução através do MULTIPLEXADOR. Esse primeiro operando é armazenado no registrador A na entrada da esquerda da Unidade Lógico-Aritimética (ULA).

Terceiro ciclo: ocorre a seleção do segundo operando da instrução através do MULTIPLEXADOR. Esse segundo operando vai direto para a entrada da direita da ULA. Também nesse ciclo, o resultado é guardado no registrador G.

Quarto ciclo: o resultado presente no registrador G é transferido para o registrador destino através do MULTIPLEXADOR.

Aqui, cabe ressaltar os seguintes pontos:

- os dados dos registradores, estão sempre disponíveis na saída de dados dos mesmos.
- os sinais enable habilitam a escrita no registrador correspondente.

Todas as entradas do processador serão associadas a um estímulo externo, conforme ilustração da Figura 2. Assim, os sinais de clock, a entrada de instruções e o sinal de reset deverão ser geradas no testbench e ligadas às interfaces do processador. Um exemplo desse esquema, se encontra na seção 5.

 


Figura 2: Funcionamento do processador associado ao seu testbench.

2.3. Módulos e sinais do processador

Módulo	Descrição
Registradores r0 ... r7, A, R e IR	Armazenam dos dados da entrada de dados, quando o sinal de enable estiver ativado e o sinal de clock estive na borda de subida.
Extensor de sinal	Pega a entrada de instruções (DIN) no formato IIIXXXDDDDDDDDDD e a transforma em 000000DDDDDDDDDD , separando assim o imediato dos valores da instrução.
Multiplexador	Utiliza os sinais de select para selecionar qual entrada será enviada aos registradores, à ULA e ao Bus.
ULA	Realiza as operações aritméticas e lógicas do processador.
Unidade de controle	Seleciona quais sinais devem estar ativos em cada estágio do processador.
Contador	Determina qual o estágio atual do processador a partir do estímulo da borda de subida do clock.

Tabela 3: Descrição dos módulos do processador.

Sinal	Descrição
Resetn	Reinicia o contador, assim que for liberado, ou seja, na borda de descida do sinal.
OpSelect	Determina qual a instrução será executada pela ALU.

Tabela 4: Sinais mais importantes do processador.

3. Recomendações para a implementação

A fim de facilitar a decodificação dos registradores, recomenda-se a criação de um módulo que decodifique os 3 bits que representam o número do registrador, em uma sequência de 8 bits, em que cada posição represente se o registrador está ativo ou não, de acordo com a Tabela 5.

Número do registrador	Código do registrador na instrução	Decodificação
0	000	10000000
1	001	01000000
2	010	00100000
3	011	00010000

4	100	00001000
5	101	00000100
6	110	00000010
7	111	00000001

Tabela 5: Decodificação dos sinais de ativação dos registradores

Para visualizar o comportamento do processador, recomenda-se a utilização do aplicativo GTKWave. Assim, a partir desse aplicativo, foi gerada a Figura 2 cuja saída representa a execução do programa de teste apresentado na seção 2.1.

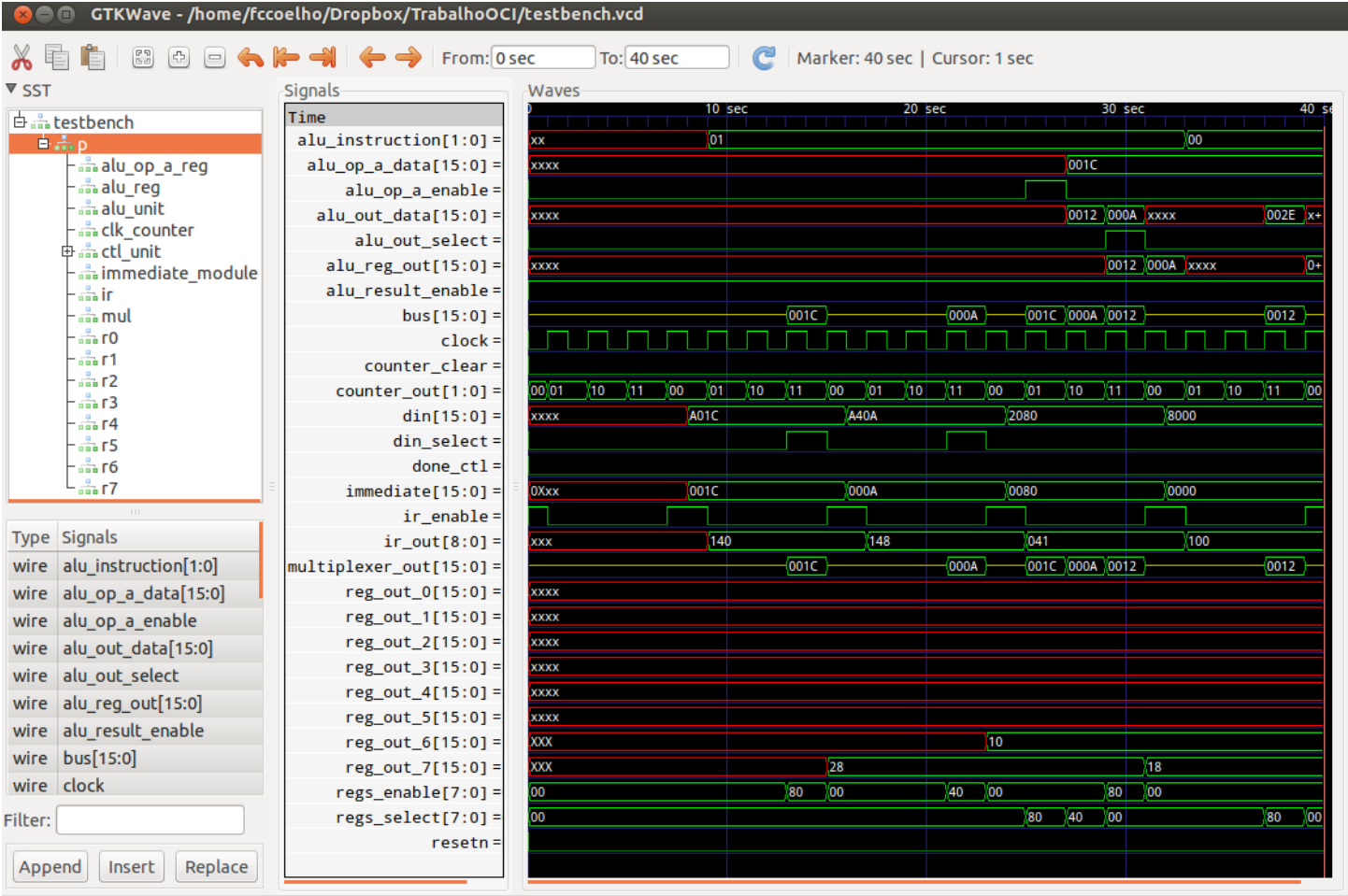


Figura 2: Uso do GTKWave a partir do programa de teste.

Conforme a figura 2, é importante notar que o sinal de *reset* deverá ser ativado, **somente**, após o momento em que a primeira instrução já estiver na entrada de dados, pronta para ser executada. Dessa forma, todas as demais instruções devem estar prontas na entrada de dados imediatamente após o término da última instrução executada.

Uma outra observação crucial para o funcionamento do sistema é o fato de que todos os registradores só são ativados para armazenamento de dados, apenas nas bordas de subida do sinal de clock (posedge). Nessas condições, a partir da Figura 2, pode-se notar que um ciclo de clock possui dois ticks de tempo.

4. Exemplo de referência

Para facilitar a apresentação da linguagem Verilog aos alunos, nessa seção há alguns trechos de código de exemplo.

Dessa forma, crie um arquivo `counter.v` para o módulo contador, com o seguinte código:

```
module counter(clock, clear, out);
input
    clear;
```

```

input          clock;
output reg [1:0] out;

always @(posedge clock)
begin
    if(clear == 1)
        out <= 2'b00;
    else
        out <= out + 1'b1;
end
endmodule

```

Depois, crie um arquivo `testbench.v` para o módulo que servirá de testbench.

```

`include "counter.v"
module testbench;

reg          clock = 0;
reg          clear = 0;
wire [1:0] out;

always #1 clock = !clock;

initial $dumpfile("testbench.vcd");
initial $dumpvars(0, testbench);

counter c(clock, clear, out);

initial begin
    //These events must be in chronological order.
    # 5 clear = 1;
    # 1 clear = 0;
    # 20 $finish;
end
endmodule

```

Compile os módulos utilizando o iverilog:

```
iverilog testbench.v
```

Execute o programa gerado utilizando o aplicativo vvp:

```
vvp a.out
```

Utilize o GTKwave para visualizar a forma de onda das saidas do seu programa:

```
gtkwave testbench.vcd
```

5. Considerações finais

Todo o código será corrigido utilizando o compilador iverilog em ambiente Linux. Assim, será construído um testbench similar ao código a seguir, em que no início do código é incluído somente o arquivo `processor.v`:

```

`include "processor.v"

module testbench;

reg          clock  = 0;
reg [15:0] iin;
reg          resetn = 1;

wire [15:0] bus;

```

```

always #1 clock = !clock;

initial $dumpfile("testbench.vcd");
initial $dumpvars(0, testbench);

processor p(clock, iin, resetn, bus);

initial begin
    # 0 resetn = 1'b0;
    # 8 iin = 16'b1010000000011100;
    # 8 iin = 16'b1010010000001010;
    # 8 iin = 16'b0010000010000000;
    # 8 iin = 16'b1000000000000000;
    # 8 $finish;
end
endmodule

```

É extremamente importante que os alunos entreguem junto ao código, uma documentação contendo a descrição das decisões de projeto e testes realizados. Assim, testes propostos para o processador serão levados em conta na hora da correção e avaliação dos trabalhos. Dessa forma, os alunos deverão propor e executar testes, mostrando, na documentação, que seus testes foram executados corretamente. Nessas condições, é recomendado que sejam documentados pelo menos 3 testes.

Manter-se rigoroso à especificação do caminho de dados apresentado na seção 2.2 colabora com o processo avaliativo, caso alguma parte do processador não funcione corretamente, já que a avaliação poderá ser feita em função de outros módulos. Assim, uma análise da saída da forma de onda, conforme apresentado na Figura 2, poderá esclarecer quais as funções e módulos estão corretos. Nessas condições, os sinais mais importantes são os que definem a saída dos registradores e os dados que passarem pelo BUS.

6. Referências

<http://www.asic-world.com/verilog/veritut.html>

<http://iverilog.wikia.com/wiki/GTKWAVE>